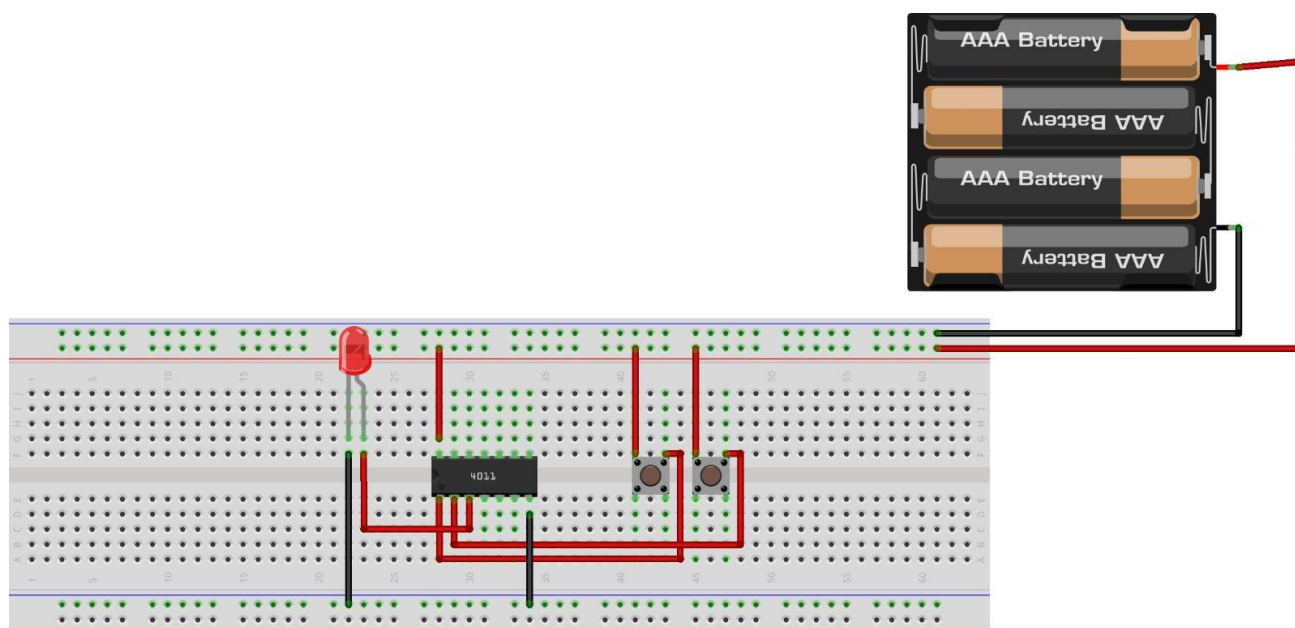



	LABORATORIO DI TELECOMUNICAZIONI PORTA NAND	
RELAZIONE N. 1 CLASSE 3° info	GRUPPO: Canale andrea e Rizzolo Lorenzo	DATA 13.04.2022



fritzing

ESERCITAZIONE:

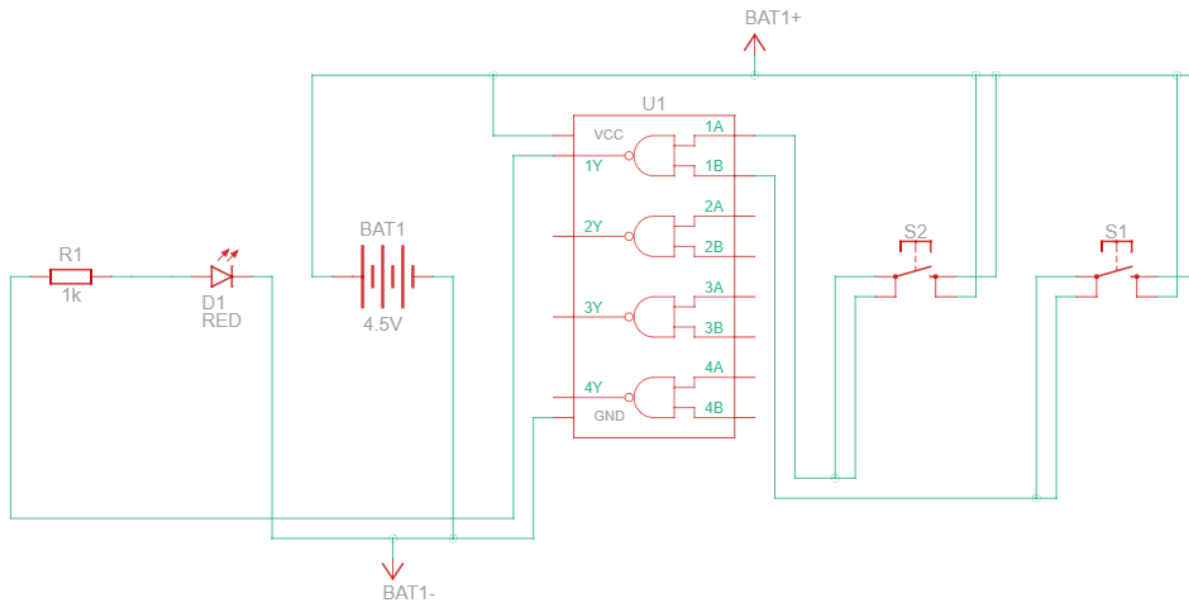SCHEMI REALIZZATI TRAMITE SOFTWARE (Unifilari, Principio, Montaggio):



DISTINTA MATERIALE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI:

1. Porta logica NAND.
2. fili per breadbord.
3. breadbord.
4. led.
5. pulsanti.

FORMULE ADOPERATE:

$$\underline{x*y = !z}$$

LEGENDA SIMBOLI:

x y z(uscita)

0 0 1

0 1 1

1 0 1

1 1 0

RELAZIONE TECNICA:

Abbiamo montato tutto il necessario sulla breadbord e collegato i cavi dell'alimentatore sul circuito. Per accendere il led premi i pulsanti, andranno a cambiare lo stato con la porta logica.

OSSERVAZIONI DA PARTE DEL DOCENTE: