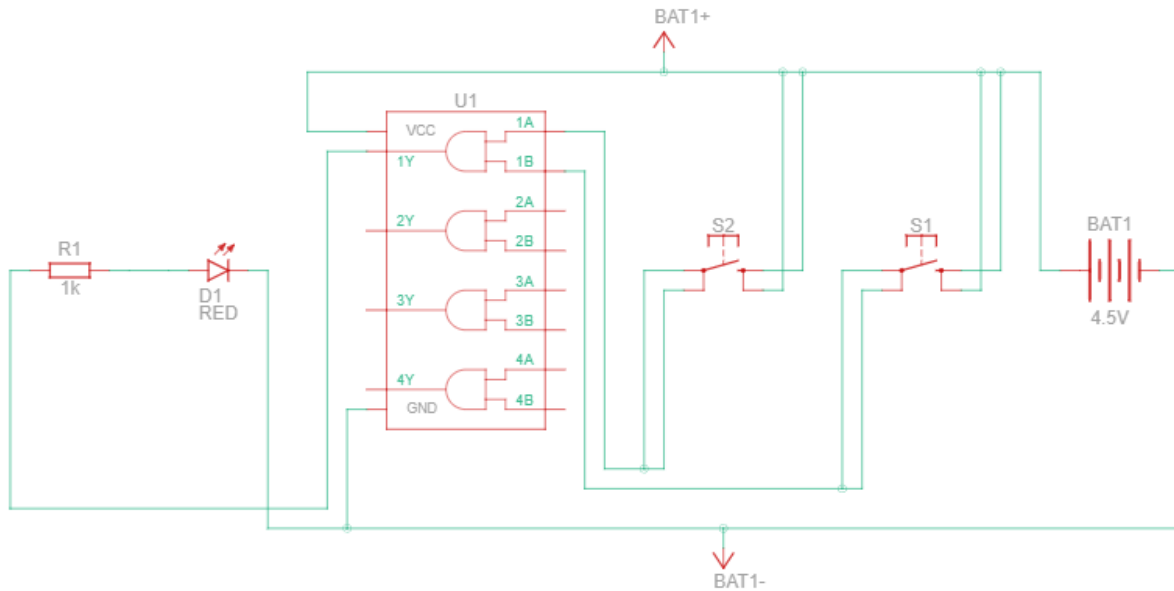




## ESERCITAZIONE:

### SCHEMI REALIZZATI TRAMITE SOFTWARE (Unifilari, Principio, Montaggio):



### DISTINTA MATERIALE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI:

1. Porta logica NAND.
2. fili per breadbord.
3. breadbord.
4. led.
5. pulsanti.

**FORMULE ADOPERATE:**

$$x*y = z$$

**LEGENDA SIMBOLI:**

x y z(uscita)

0 0 1

0 1 1

1 0 1

1 1 0

**RELAZIONE TECNICA:**

Abbiamo montato tutto il necessario sulla breadbord e collegato i cavi dell'alimentatore sul circuito.

Per accendere il led premi i pulsanti, andranno a cambiare lo stato con la porta logica.

**OSSERVAZIONI DA PARTE DEL DOCENTE:**